

5. hét - GYAKORLAT

A tranzisztor munkapontjának beállítása

Miért torzít az erősítő, és hogyan előzhetjük meg?

Mérőlabor

Mérd meg a munkapontot, módosítsd az ellenállások értékét, majd hasonlítsd össze a szimuláció és a valós mérés eredményeit.

Mennyiség	Számított	Szimulált	Mért	Eltérés
UB				
UE				
UC				
UCE				
IC				
Au				

Oszilloszkópos megfigyelés

Vizsgáld meg a helyes, túl alacsony és túl magas munkapont esetén kapott jelalakokat. Jegyezd fel, mikor jelenik meg a levágás (clipping).