

5. hét - GYAKORLAT

Ellenállás, tekercs és kondenzátor váltakozó áramú körben

Mérőlabor célja

Az R, L és C elemek váltakozó áramú viselkedésének és a fáziseltolásnak a megfigyelése.

Szükséges eszközök

Digitális multiméter • kétcsatornás oszcilloszkóp • függvénygenerátor • ellenállás • tekercs • kondenzátor • próbapanel • mérővezetékek

Mérés menete

1. Építs R-kört és figyeld meg a jelalakot.
2. Cseréld a terhelést tekercsre.
3. Cseréld kondenzátorra.
4. Hasonlítsd össze a jelalakokat.
5. Figyeld meg a fáziseltolást kétcsatornás oszcilloszkóppal.

Megfigyelési táblázat

Elem	U és I fázisviszonya	Megfigyelés
R		
L		
C		