

12. hét - GYAKORLAT

Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek

Laborfeladat célja

A motor kapocslécén a csillag- és háromszöghkapcsolás lehetőségének azonosítása, kapcsolási vázlat készítése és háromfázisú aktív teljesítmény számítása.

1. Kapocsléc vizsgálata

Azonosítsd a motor hat kivezetését és jelöld, hogyan helyezhetők el a kapocshidak Y, illetve Δ kapcsoláshoz.

2. Kapcsolási vázlat

Készíts külön vázlatot csillag- és háromszöghkapcsolásra.

3. Teljesítményszámítás

Használd a $P = \sqrt{3} \cdot U_v \cdot I_v \cdot \cos\varphi$ összefüggést egy 400 V-os motor megadott áram- és $\cos\varphi$ -adataival.

Mérési / számítási lap

U_v [V]	I_v [A]	$\cos\varphi$	Kapcsolás	P [W]
400			Y / Δ	
400			Y / Δ	
400			Y / Δ	