

# 14. hét - GYAKORLAT

## Aszinkron motorok indítási módjai

### Labor célja

Motorvezérlő szekrény elemeinek azonosítása és az alkalmazott indítási mód felismerése.

### 1. Készülékazonosítás

| Készülék           | Feladata | Megtaláltad? |
|--------------------|----------|--------------|
| Mágneskapcsoló     |          |              |
| Motorvédő kapcsoló |          |              |
| Hőkioldó           |          |              |

### 2. Indítási mód felismerése

A bekötés és a készülékek alapján állapítsd meg: DOL, csillag-háromszög, lágyindító vagy frekvenciaváltós indítás.

### 3. Összehasonlítás

| Indítás         | Indítási áram | Mechanikai terhelés | Szabályozhatóság |
|-----------------|---------------|---------------------|------------------|
| DOL             |               |                     |                  |
| Y-Δ             |               |                     |                  |
| Lágyindító      |               |                     |                  |
| Frekvenciaváltó |               |                     |                  |