

31. hét - GYAKORLAT

A frekvenciaváltó csatlakozásai és gyakorlati alkalmazása

Gyakorlati cél

A frekvenciaváltó teljesítmény- és vezérlőkapcsainak felismerése, valamint egyszerű bekötési vázlat készítése.

Szükséges eszközök

- Frekvenciaváltó oktatási célra
- Háromfázisú motor
- Gyártói bekötési rajz
- Multiméter
- Csavarhúzó készlet

Biztonság

A bekötési gyakorlatot csak oktatói felügyelettel, feszültségmentes állapotban végezd. A konkrét kapcskiosztást mindig az adott gyártó dokumentációjából ellenőrizd.

1. feladat - Teljesítménykapcsok

- Azonosítsd az R/L1, S/L2, T/L3 betápot.
- Azonosítsd az U, V, W motorkimenetet.
- Keresd meg a PE csatlakozást.

2. feladat - Vezérlőkapcsok

- Keresd meg a digitális bemeneteket és kimeneteket.
- Azonosítsd az analóg bemenetet és kimenetet.
- Keresd meg a COM pontot és a kommunikációs kapcsokat.

3. feladat - Bekötési vázlat

- Jelöld a betáp útját.
- Jelöld a motor csatlakozását.
- Jelöld a RUN/STOP vagy FWD/REV vezérlőjelek útját.
- Jelöld az analóg alapjel útját.

4. feladat - Összehasonlítás

Hasonlíts össze két gyártói kapocssort. A jelölések eltérhetnek, ezért a közös funkciókat keresd.

Megfigyelési jegyzőkönyv

- Kapocs | Funkció | Jel típusa | Dokumentáció szerinti megjegyzés
- R/L1-S/L2-T/L3 | U-V-W | PE | DI/DO | AI/AO | COM | RS-485
- Gyártó 1 jelölése | Gyártó 2 jelölése | Közös funkció

Értékelés

Kapocsazonosítás, kapcsolási rajz értelmezése, bekötési vázlat és rövid ellenőrzés alapján.