

7. HÉT

Gyakorlati lap

7. hét • Becslés, számítás, mérés, ellenőrzés

Biztonság

Csak biztonságos kisfeszültségű áramkörön, tanári felügyelet mellett dolgozz! Bekötést feszültségmentesen módosíts, mérés előtt ellenőrizd a műszer csatlakozását és méréshatárát.

1. Előkészítés

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Az áramkör feszültségmentes. |
| ☐ | A multiméter mérővezetékei jó aljzatban vannak. |
| ☐ | A megfelelő mérési módot választottam. |
| ☐ | A várható értéket előzetesen megbecsültem. |
| ☐ | A tanár ellenőrizte az összeállítást. |

2. Mérési és számítási táblázat

Mérés	U (V)	R (Ω)	Becsült I	Számított I	Mért I	Eltérés
1.						
2.						
3.						

3. Hibakereső kihívás

A tanár egy szándékos hibát helyez el a számításban, a mértékegységben, a műszerbeállításban vagy a bekötésben. Keresd meg, nevezd meg és javítsd ki!

Megfigyelt hiba	Miért hibás?	Javítás	Ellenőrzés eredménye

4. Szakmai következtetés

A számított és mért értékek alapján megfelelően működik az áramkör? Indokold!

5. Önértékelés

Szempont	Biztosan meg	Még gyakorl
Képletválasztás	☐	☐
Számítás mértékegységgel	☐	☐
Multiméter beállítása	☐	☐
Eltérés értelmezése	☐	☐
Megoldás szakmai indoklása	☐	☐