

9. HÉT

Az első működő áramkör - Gyakorlati lap

9. hét • Építés, ellenőrzés és hibajavítás

Biztonsági belépő

Csak kisfeszültségű oktatói tápegységgel vagy elemmel dolgozz. A kapcsolást feszültségmentes állapotban építsd, bekapcsolás előtt kérj tanári ellenőrzést.

☐	A tápfeszültség megfelel a fogyasztónak
☐	LED használatakor soros áramkorlátozó ellenállás van beépítve
☐	A polaritás és a kötések ellenőrizve
☐	Nincs szabadon érintkező, zárlatveszélyes vezeték
☐	Tanári engedély megvan

1. feladat - Építs működő áramkört!

Szükséges elem	Kiválasztott eszköz / érték	Ellenőrizve
Feszültségforrás		■
Kapcsoló		■
Fogyasztó		■
Vezetékek		■
LED esetén soros ellenállás		■

Kapcsolás vázlata és az alkatrészek megnevezése

2. feladat – Nyisd és zárd az áramkört!

Állapot	Mit tapasztalsz?	Miért?
Kapcsoló nyitva		
Kapcsoló zárva		
Egy vezeték megszakítva		

3. feladat – Hibakereső állomás

Előkészített hiba	Megfigyelés	Javítás	Működik
Laza vagy szakadt kötés			■
Lemerült elem / hibás táp			■
Fordított LED			■
Hibás kapcsolóállás			■

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Önállóan felépítettem a kapcsolást.	■	■
Meg tudom indokolni, mikor folyik áram.	■	■
Rendszerben kerestem a hibát.	■	■
Biztonságosan dolgoztam.	■	■

Oktatói visszajelzés
