

Párhuzamos kapcsolás - Gyakorlat

12. hét • Építés, mérés, összehasonlítás

Biztonsági belépő

Feszültségmentesen építs! Ellenőrizd a polaritást, a LED-ek előtét-ellenállását és a rövidzármentes kötést. Bekapcsolás csak oktatói engedéllyel.

Szükséges eszközök

Kisfeszültségű tápegység • két LED/izzó • kapcsolók • vezetékek • próbapanel • digitális multiméter

1. Feladat - Építs párhuzamos áramkört!

Lépés	Művelet	Kész
1.	Két ág és az elágazási pontok kialakítása	☐
2.	Egy-egy fogyasztó bekötése az ágakba	☐
3.	Kötések és polaritás ellenőrzése	☐
4.	Oktatói engedély	☐
5.	Bekapcsolás és működés megfigyelése	☐

2. Feladat - Feszültségmérés

Mérési hely	Mért érték	Mértékegység
Tápegység		V
1. ág fogyasztója		V
2. ág fogyasztója		V

Következtetés

Hasonlítsd össze a három feszültséget! Fogalmazd meg a párhuzamos kapcsolás feszültségtörvényét.

Párhuzamos kapcsolás - Gyakorlat

12. hét • Független ágak és mérés

3. Feladat - Egy ág megszakítása

Beavatkozás	1. fogyasztó	2. fogyasztó	Magyarázat
1. ág bontása			
2. ág bontása			
Főkapcsoló nyitása			

4. Feladat - Árammérés

Mérési hely	Mért áram
Főág	
1. ág	
2. ág	
I1 + I2	

5. Feladat - Rajzold vissza!

Készíts szabványos kapcsolási rajzot a megépített párhuzamos áramkörről.

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Felismerem a párhuzamos kapcsolást.	☐	☐
Megépítem az áramkört rajz alapján.	☐	☐
Megmérem az ágak feszültségét és áramát.	☐	☐
Összehasonlítom a soros kapcsolással.	☐	☐