

Vegyes kapcsolások - Gyakorlat

13. hét • Építés, döntés és hibakeresés

Biztonsági belépő

Feszültségmentesen építs! Ellenőrizd a polaritást, az előtét-ellenállásokat és a rövidzármentes kötést. Bekapcsolás csak oktatói engedéllyel.

Szükséges eszközök

Próbapanel • kisfeszültségű tápegység • LED-ek/kisizzók • ellenállások • kapcsolók • vezetékek • digitális multiméter

1. Feladat - Építs vegyes áramkört!

Lépés	Művelet	Kész
1.	A soros és párhuzamos részek azonosítása a rajzon	☐
2.	Közös kapcsoló és két párhuzamos fogyasztó bekötése	☐
3.	Védelem vagy korlátozó elem soros beépítése	☐
4.	Kötések ellenőrzése és oktatói engedély	☐
5.	Bekapcsolás és működés megfigyelése	☐

2. Feladat - Mérési jegyzőkönyv

Mérési pont	Mért érték	Mértékegység
Tápegység feszültsége		V
1. ág feszültsége		V
2. ág feszültsége		V
Főági áram		A

Vegyes kapcsolások - Gyakorlat

13. hét • Hibakereső kihívás

3. Feladat - Kapcsolási részek megnevezése

Áramköri rész	Soros / párhuzamos	Feladata
Közös kapcsoló		
Két fogyasztói ág		
Közös biztosító vagy ellenállás		

4. Feladat - Előkészített hiba

Az oktató egy hibás kötést helyez el. Kövesd a rajzot, mérd, nevezd meg a hibát, javítsd ki, majd indokold a választott ellenőrzési sorrendet.

Vizsgálat	Eredmény
Szemrevételezés	
Feszültségmérés	
Folytonosságmérés	
Talált hiba	
Javítás utáni próba	

5. Feladat - Rajzold vissza!

Készíts szabványos kapcsolási rajzot a megépített vegyes áramkörről.

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Megkülönböztetem a három kapcsolási módot.	☐	☐
Megépítetek egy egyszerű vegyes áramkört.	☐	☐
Szakmai érvekkel indoklom a választást.	☐	☐
Felismerem és kijavítom az egyszerű hibát.	☐	☐