

IAP Szakmai Kihívás - Gyakorlat

16. hét • Építés és minőségellenőrzés

Biztonsági belépő

Kizárólag kisfeszültségű táplálást használj. Az áramkört feszültségmentesen építsd. Bekapcsolás előtt ellenőrizd a polaritást, a rövidzár lehetőségét, a LED előtét-ellenállását és a műszer beállítását. Próbaüzem csak oktatói engedéllyel!

1. Tervezési kapu

Ellenőrzési pont	Tanuló	Oktató
A kapcsolási rajz teljes és olvasható.	☐	☐
Az eszközlista hiánytalan.	☐	☐
A mérési pontok kijelöltek.	☐	☐
A munkaterv biztonságos sorrendű.	☐	☐

2. Kivitelezési ellenőrzőlista

Lépés	Feladat	Kész
1.	Alkatrészek azonosítása és ellenőrzése.	☐
2.	Áramkör összeállítása feszültségmentesen.	☐
3.	Kötések szemrevételezése és utánahúzása.	☐
4.	Polaritás és előtét-ellenállás ellenőrzése.	☐
5.	Rövidzár- és folytonosságvizsgálat.	☐
6.	Oktatói engedély a bekapcsoláshoz.	☐

3. Próbaüzemi mérés

Állapot	U táp	U fogyasztó	I / megfigyelés	Megfelel?
Kikapcsolva				☐
Bekapcsolva				☐
Terhelés alatt				☐

IAP Szakmai Kihívás - Gyakorlat

16. hét • Átadás és kompetenciaértékelés

4. Hibakeresési kihívás

Az oktató egy hibát helyez el. A javítás előtt mérési adatokkal határold be az okot.

Lépés	Mérési / ellenőrzési művelet	Eredmény	Következtetés
1.			
2.			
3.			
4.			

5. Átadási jegyzőkönyv

Átadási feltétel	Eredmény / megjegyzés
A működés megfelel a kapcsolási rajznak.	
A mért értékek dokumentáltak.	
A hiba oka és javítása ismertetett.	
A szerelés rendezett és biztonságos.	
A dokumentáció teljes.	

6. Kompetenciaértékelés - 100 pont

Terület	Max.	Elért	Oktatói megjegyzés
Tervezés	10		
Kapcsolási rajz	10		
Kivitelezés	20		
Mérés	20		
Hibakeresés	15		
Dokumentáció	15		
Bemutató	10		
Összesen	100		

Projektzárás

A legfontosabb szakmai tanulságom:
