

Mit tudok már? - Gyakorlat

17. hét • Félévi gyakorlati összefoglalás

Biztonsági belépő

A gyakorlat kisfeszültségű áramkörrel történjen. Feszültségmentesen építs, bekapcsolás előtt ellenőrizd a kötéseket és a polaritást. Folytonosságot csak feszültségmentes állapotban mérj!

1. Állomás - Alkatrészfelismerés

Ssz.	Alkatrész / rajzjel	Feladata	Megfelelt
1.			☐
2.			☐
3.			☐
4.			☐
5.			☐

2. Állomás - Áramkörépítés

Lépés	Művelet	Kész
1.	Kapcsolási rajz értelmezése.	☐
2.	Alkatrészek ellenőrzése.	☐
3.	Összeállítás feszültségmentesen.	☐
4.	Polaritás és kötések ellenőrzése.	☐
5.	Oktatói engedély és próbaüzem.	☐

3. Állomás - Mérési jegyzőkönyv

Mérési pont	Várt érték	Mért érték	Mértékegység	Értékelés
Tápegység				
Kapcsoló kimenet				
Fogyasztó kapcsai				

Mit tudok már? - Gyakorlat

17. hét • Hibakeresés és személyes fejlődési terv

4. Állomás - Hibakeresés

Lépés	Vizsgálat	Eredmény	Következtetés
1.	Szemrevételezés		
2.	Tápfeszültség		
3.	Kapcsoló és vezeték		
4.	Fogyasztó		
5.	Javítás utáni ellenőrzés		

5. Az én szakmai utam

Kérdés	Válasz
Melyik munkámra vagyok a legbüszkébb?	
Melyik feladat megy már önállóan?	
Miben kérek még segítséget?	
Mit szeretnék tudni a tanév végére?	
Mi lesz az első konkrét lépésem?	

6. Kompetencia-önértékelés

Terület	Biztos	Fejlődő	Gyakorlom
Biztonságos munkavégzés	☐	☐	☐
Kapcsolási rajz értelmezése	☐	☐	☐
Áramkör összeállítása	☐	☐	☐
Multiméter használata	☐	☐	☐
Hibakeresés és dokumentálás	☐	☐	☐

Oktatói visszajelzés

Erősség:

Fejlesztendő terület:

Következő cél: