

Egyszerű relés kapcsolás - Gyakorlat

21. hét • Megfigyelés, bekötés és mérés

Biztonsági belépő

Csak törpefeszültségű, áramkorlátozott tápegységet használj. Bekötést mindig feszültségmentesen módosíts. Ellenőrizd a relé tekercsfeszültségét, érintkezőterhelhetőségét és foglalkoztatását. Bekapcsolás előtt kérj oktatói ellenőrzést.

Eszközök

Átlátszó relé • reléfoglalat • 24 V tápegység • nyomógomb • LED vagy kisizzó • multiméter • összekötő vezetékek

1. A relé azonosítása

Adat	Leolvasott érték / jelölés
Tekercsfeszültség	
Tekercskapcsok	
Közös érintkező - COM	
Záró érintkező - NO	
Bontó érintkező - NC	
Érintkező terhelhetősége	

2. Feszültségmentes érintkezővizsgálat

Mérés	Nyugalmi állapot	Kézi működtetés
COM-NO folytonosság		
COM-NC folytonosság		

3. Tekercs ellenőrzése

Rtekercs (Ω)	Utekercs (V)	Itekercs (A)	Megfigyelés

Egyszerű relés kapcsolás - Gyakorlat

21. hét • Vezérlőkör és kapcsolt kör

4. Kapcsolás építése

Lépés	Művelet	Kész
1.	Kösd a nyomógombot és a relétekercset a vezérlőkörbe.	☐
2.	Kösd a COM és NO érintkezőt a jelzőlámpa körébe.	☐
3.	Ellenőrizd a polaritást, a feszültségeket és a vezetékeezést.	☐
4.	Oktatói engedéllyel kapcsold be és figyeld meg a működést.	☐
5.	Ismételd meg a vizsgálatot az NC érintkezővel.	☐

5. Működési táblázat

Nyomógomb	Tekercs	NO-lámpa	NC-lámpa	Horgony
Elengedve				
Megnyomva				

6. Hibakeresés

Hibajelenség	Lehetséges ok	Ellenőrzés
A relé nem húz meg		
A relé húz, de a lámpa nem világít		
A relé zizeg vagy bizonytalan		

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Felismerem a relé fő részeit.	☐	☐
Megkülönböztetem az NO és NC érintkezőt.	☐	☐
Biztonságosan építek relés kapcsolást.	☐	☐
Elmagyarázom a két áramkör szerepét.	☐	☐

Szakmai következtetés