

Transzformátor vizsgálata - Gyakorlat

24. hét • Azonosítás, áttétel és biztonság

Biztonsági belépő

Hálózati transzformátoron önállóan ne dolgozz! A gyakorlatot kizárólag leválasztott, kisfeszültségű oktatási transzformátorral és oktatói felügyelettel végezd. Bekötést feszültségmentesen módosíts; a primer és szekunder kapcsokat ne cseréld fel.

Eszközök

Kisfeszültségű oktatási transzformátor • váltakozó feszültségforrás • két multiméter • biztosító • vezetékek • adattábla • mérési adatlap

1. Adattábla és kapcsok azonosítása

Adat	Leolvasott érték / jelölés
Primer névleges feszültség	
Szekunder névleges feszültség	
Névleges teljesítmény	
Primer kapcsok	
Szekunder kapcsok	
Védelmi jelölések	

2. Feszültségmentes ellenőrzés

Mérés	Eredmény	Következtetés
Primer folytonossága		
Szekunder folytonossága		
Primer-szekunder szigetelés		
Tekercs-vasmag szigetelés		

3. Bekötési terv

Rajzold be a forrást, a primer és szekunder feszültségmérőt, valamint a biztosítást!

Transzformátor vizsgálata - Gyakorlat

24. hét • Mérési sorozat és energiaút

4. Üresjárási mérés

Mérés	U_1 (V)	U_2 (V)	U_1/U_2	Következtetés
1.				
2.				
3.				

5. Menetszám és feszültség

Tekercspár	N_1	N_2	Számított U_2	Mért U_2	Eltérés
A					
B					

6. Az energia útja - mini projekt

Állomás	Becsült feszültség	Transzformátor feladata
Erőmű		
Feltranszformáló állomás		
Távvezeték		
Alállomás		
Lakóövezeti elosztótrafó		
Konnektor		

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Felismerem a transzformátor részeit.	☐	☐
Elmagyarázom az áttétel szerepét.	☐	☐
Biztonságosan végzek kiefeszültségű mérést.	☐	☐
Felrajzolom az energia útját.	☐	☐

Szakmai következtetés