

33. hét - Gyakorlati feladat

Komplex lakásvillamossági szerelés oktatótáblán • 94–96. óra

Feladat

Rajz és munkaterv alapján készíts el egy összetett lakásvillamossági részletet: egypólusú világítás, két helyről kapcsolható világítás és védőérintkezős dugaszolóaljzat. A szerelés végén végezd el a szükséges feszültségmentes ellenőrzéseket, majd tanári engedéllyel a működéspróbát.

Szükséges eszközök

- oktatótábla vagy szerelőpanel;
- kapcsolók, lámpafoglalatok/jelzőlámpák, dugalj, sorkapcsok;
- vezetékek, érvéghüvelyek és jelölők;
- szigetelt kéziszerszámok;
- multiméter/folytonosságvizsgáló és az oktató által engedélyezett mérőműszer;
- kapcsolási rajz, munkalap és mérési jegyzőkönyv.

Munkafolyamat

1. Értelmezd a rajzot és jelöld a három funkcionális áramkört.
2. Készíts anyag- és készüléklistát.
3. Készíts rövid munkatervet és jelöld ki az ellenőrzési pontokat.
4. Feszültségmentes állapotban szereld fel a készülékeket.
5. Végezd el a vezetékevezést, kötések és jelölések.
6. Szemrevételezéssel ellenőrizd a teljes szerelést.
7. Ellenőrizd a PE és a szükséges vezetőkapcsolatok folytonosságát.
8. Javítsd az esetleges hibákat, majd ismételd meg az ellenőrzést.
9. Tanári engedéllyel végezd el a működéspróbát.
10. Töltsd ki a mérési és átadási munkalapot.

Mérési és ellenőrzési napló

Ellenőrzés / mérés	Eredmény	Minősítés / megjegyzés
Szemrevételezés		
PE folytonosság		
Vezeték-/kötésfolytonosság		
Polaritás / bekötés		
Működéspróba		
Talált és javított hiba		

Értékelés

- Biztonságos munkavégzés – 25%

- Rajzértelmezés és munkaterv – 15%
- Szerelési minőség és rendezettség – 25%
- Ellenőrzés, mérés és hibakeresés – 25%
- Dokumentáció – 10%

Átadási feltétel

A működő áramkör csak akkor tekinthető késznek, ha a szerelés szemrevételezése és a szükséges védelmi ellenőrzések is megfelelő eredményt adnak.