IAP – VILLAMOS ALAPISMERETEK


Soros ellenállás-kapcsolás • Tanulói számítási feladatlap

Név: ..... Dátum: .....

Számítsa ki az eredő ellenállást, a kör áramát és az egyes feszültségeséseket!

Ellenőrzés: $R_e = R_1 + R_2 (+ R_3)$; $I = U / R_e$; $U_k = I \cdot R_k$; $U = U_1 + U_2 (+ U_3)$.


1. feladat

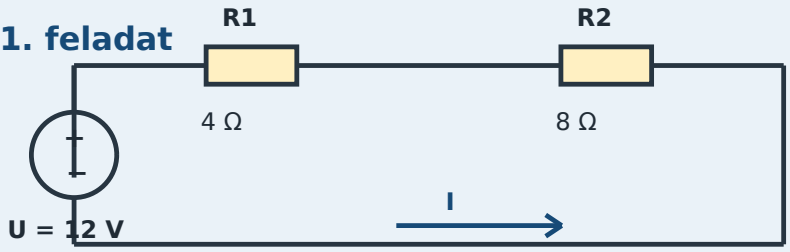

Adatok:
U = 12 V
R1 = 4 Ω
R2 = 8 Ω

Számítás: R_e = _____ Ω I = _____ A
U_1 = _____ V U_2 = _____ V


2. feladat

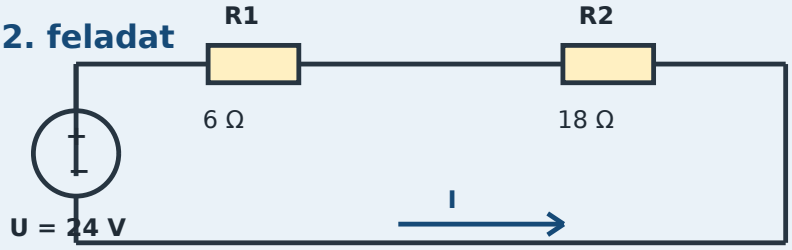

Adatok:
U = 24 V
R1 = 6 Ω
R2 = 18 Ω

Számítás: R_e = _____ Ω I = _____ A
U_1 = _____ V U_2 = _____ V

3. feladat

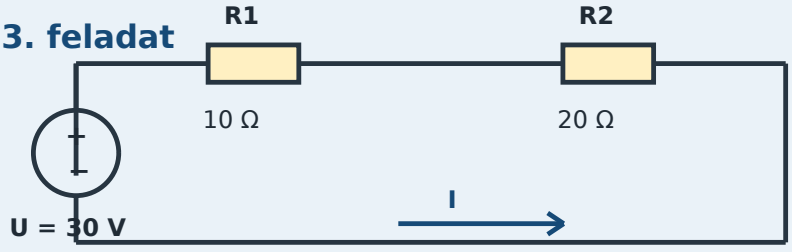


Adatok:
U = 30 V
R1 = 10 Ω
R2 = 20 Ω

Számítás: R_e = _____ Ω I = _____ A
U_1 = _____ V U_2 = _____ V

Név: ..... Dátum: .....


4. feladat

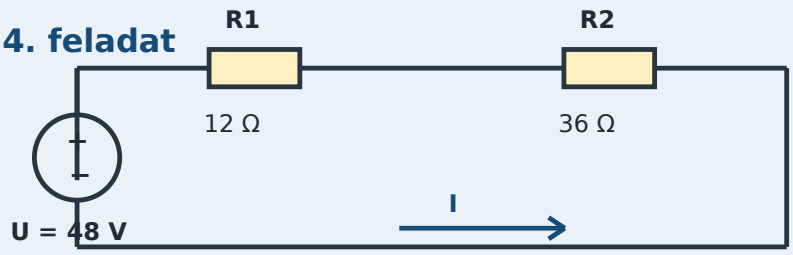

Adatok:
U = 48 V
R1 = 12 Ω
R2 = 36 Ω

Számítás: R_e = _____ Ω I = _____ A
U_1 = _____ V U_2 = _____ V


5. feladat

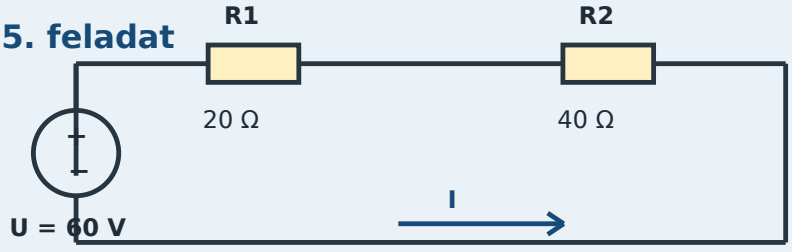

Adatok:
U = 60 V
R1 = 20 Ω
R2 = 40 Ω

Számítás: R_e = _____ Ω I = _____ A
U_1 = _____ V U_2 = _____ V

6. feladat

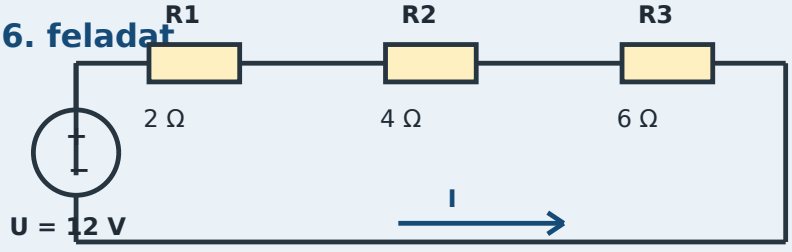


Adatok:
U = 12 V
R1 = 2 Ω
R2 = 4 Ω
R3 = 6 Ω

Számítás: R_e = _____ Ω I = _____ A
U_1 = _____ V U_2 = _____ V U_3 = _____ V

Név: ..... Dátum: .....


7. feladat

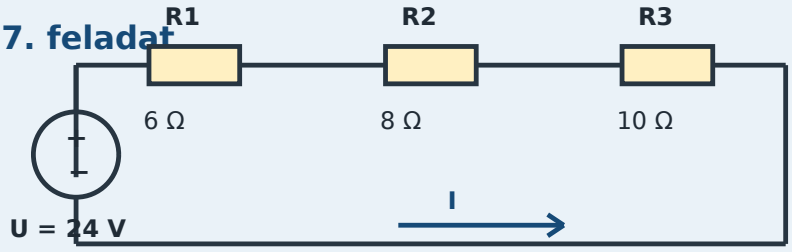

Adatok:
U = 24 V
R1 = 6 Ω
R2 = 8 Ω
R3 = 10 Ω

Számítás: R_e = _____ Ω I = _____ A
U_1 = _____ V U_2 = _____ V U_3 = _____ V


8. feladat

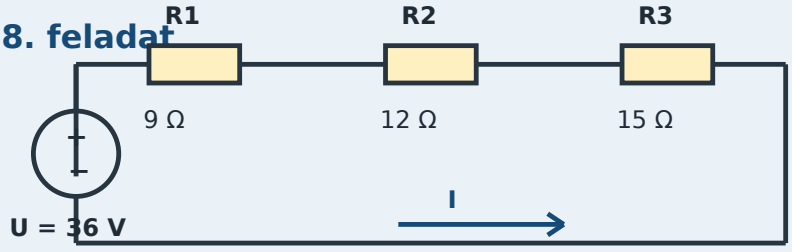

Adatok:
U = 36 V
R1 = 9 Ω
R2 = 12 Ω
R3 = 15 Ω

Számítás: R_e = _____ Ω I = _____ A
U_1 = _____ V U_2 = _____ V U_3 = _____ V


9. feladat

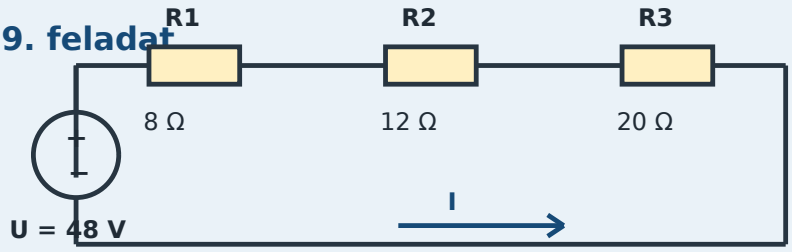

Adatok:
U = 48 V
R1 = 8 Ω
R2 = 12 Ω
R3 = 20 Ω

Számítás: R_e = _____ Ω I = _____ A
U_1 = _____ V U_2 = _____ V U_3 = _____ V

10. feladat

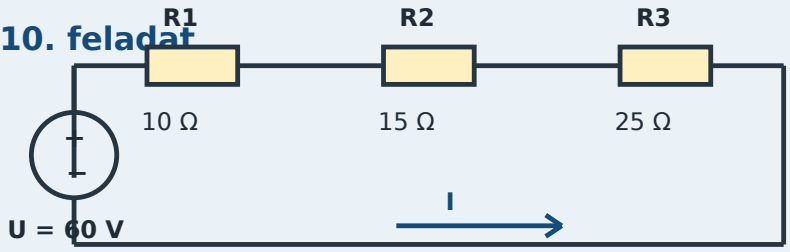

Adatok:
U = 60 V
R1 = 10 Ω
R2 = 15 Ω
R3 = 25 Ω

Számítás: R_e = _____ Ω I = _____ A
U_1 = _____ V U_2 = _____ V U_3 = _____ V